


IT eszközök technológiája - 3. előadás

Komplex kapuk


- Tranzisztor szinten tudunk bonyolultabb logikai függvényeket megvalósítani
- Általában max 4 bemenettel, az ÉS illetve VAGY függvényeket kombináljuk
- pl:
 - OAI21 $\rightarrow Y = \text{komplementer}((A + B) C)$
 - AOI22 $\rightarrow Y = \text{komplementer}(AB + CD)$
- Általában n bemenet és/vagy kombinációja 2n tranzisztor segítségével megvalósítható
 - bemenet ponált és negált változata is rendelkezésre áll
- Többszintű realizációhoz képest
 - késleltetése kedvezőbb
 - kevesebb tranzisztort tartalmaz
 - hazardmentes

Példa: $Y = \text{komplementer}((A + B) C)$

 - pull-down network tervezése:
 - minden 0 értékhez a kimenet és föld között kell kapcsolat
 - függvényben szereplő összegeknek párhuzamosan, szorzatoknak sorba kapcsoltan kell szerepelniük



 - pull-up network tervezése:
 - minden 1 értékhez a kimenet és a távfeszültség között kell kapcsolat
 - Bool algebrával kiszámolt érték: $Y = \overline{C(A + B)} = \bar{C} + \overline{A + B} = \bar{C} + \bar{A} \bar{B}$
 - Reciprok hálózat megközelítésből: pull-down ellenkezőjére kötünk mindent (sorosból párhuzamos, párhuzamosból soros)
- megoldás:




- ha kapuból csinálnánk:
 - nagyobb kéréltetése lenne, több tranzisztor kéne

Példa: teljes összeadó

- kritikus út → **carry** (az átvitt érték mindig kell a következő helyiértékhez)
 - megodás pl: előbb számítunk átvitelt, aztán összeget
 - $C_{OUT} = AB + C(A+B)$ → így a C-t a lehető legkevesebb helyre kell bekötni
 - $S = ABC + (A + B + C) \text{ kompl}(C_{OUT})$

CMOS transzfer kapu

 
- jelfolyam útjába helyezett kapcsoló
- n és p típusú tranzisztor kapcsolásából áll, amikre ellentétes jelet kötünk
 - $C = 0$ → szakadás
 - $C = 1$ → vezetés
- kiválasztók-ra nagyon jó (kétbemenetű multiplexer)



- pozitívum: komplex kapus 8 szükséges tranzisztor helyett 4 is elég!

Órajel vezérelt CMOS

 - Háromállapotú (tri-state kapu)
 - $EN = 0 \rightarrow$ a kimenet lebeg (nagyimpedanciás)
 - $EN = 1 \rightarrow$ a kimenet a bemenet inverze




CMOS tárolók

- **Latch** $\rightarrow$ szintvezérelt
 - $EN = 1 \rightarrow$ átlátszó
 - bemeneti változás a kimenetre jut (kis késleltetés után)
- **Flip-flop** $\rightarrow$ élvezérelt
 - beírás az órajel fel vagy lefutó élére történik



Tárolás alapelve

 - két állapotú (bistabil) áramkör alapja: két gyűrűbe kapcsolt inverter



- **D-latch**

- komplex kapukkal, 12 tranzisztorból

  


- tranzfer kapuval, 8 tranzisztorból

- EN = 1, bal kapu nyitva, D = Q, visszacsatoló (lenti) kapu zár
- EN = 0, bal kapu csukva (nincs írás), visszacsatoló ág él → létrejön a két gyűrűbe kapcsolt inverter

- **D-flipflop**

 - master-slave flip-flop két sorbakötött, ellenütemű órajellel vezérelt latch
- CP = alacsony szint, első tároló átlátszó
- CP = felfutó él, master nem átlátszó, tartalom slave-be íródik
-




- t_{setup} → órajel **aktív éle előtt** a mintavételezett adatnak stabilnak kell lennie
 - $t_{\text{setup}} > t_{\text{PGTG}} + 2t_{\text{PGINV}}$ (1 transzfer kapu és 2 inverter)
- t_{hold} → órajel **aktív éle után** ennyi ideig nem szabad megváltoznia
 - $t_{\text{hold}} > t_{\text{PGTG}}$ (míg a master transzfer kapuja elzáródik)
- aszinkron *clear* és *set* is megvalósítható → kétbemenetű NAND kapukkal

Nagysebességű CMOS logika

- statikus CMOS logika késleltetése: $t_{\text{pd}} \sim CV / I$
 - gyorsítás kapacitás csökkentésével, vagy az áram növelésével (közben méret is csökkenjen)
 - logikai szint távolságának csökkentése → SCL = source-coupled logic
 - differenciális logikai → két feszültségszint különbségének előjele adja a logikai értéket
 - **szórt kapacitás** kihasználása logikai szint **ideiglenes tárolására**
 - területet nyerünk, kapacitást csökkentünk


CMOS dominó logika

 - csak pull-down network van
- kimenetet terhelő szórt kapacitást előtöltjük
-



- $\Phi = 0$ → előtöltés tápfeszültségre
- $\Phi = 1$ → kiértékelés (pull-down network az input alapján vagy lehúzza a kimenetet, vagy békén hagyja)
- előnyök:
 - N bemenetű függvényhez N+2 tranzisztor szükséges
 - gyorsabb → előző fokozatot kisebb kapacitás terheli
- hátrányok → kapuk összekapcsolásakor vigyázni kell

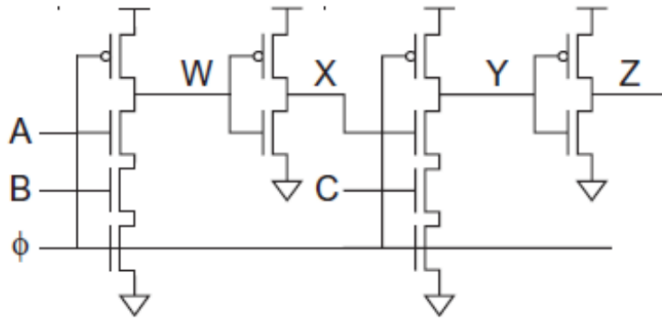- kiértékeléskor egy rövid ideig 1 van akkor is, ha 0-nak kellene lennie (ez kinyitja a következő kapu tranzisztorát → töltés sérülés lesz)
- megoldás: inverteren keresztül kötjük a kimenetet a következő kapu bemenetére



- **dominó logika** 1,5x gyorsabb a CMOS-nál (csak pull-down network dolgozik benne)

Dinamikus D flip-flop


- 2db órajellel vezérelt invertert összekapcsolunk, ezeket ellentétesen vezéreljük
- info → master és slave közti szórt kapacitásban tárolódik
- következmény → van egy minimális órajel, amit használni kell (ha annál kisebb használunk, akkor elszivárog a kapacitás annyi idő alatt)

Az adatút elemei *(már nem zh anyag!)*

Összeadó

Ripple carry adder

 - több bites számok összeadása → sorba kapcsolt teljes összeadók
- nem lesz túl gyors (egymásra várnak) → utolsó carry elkészülése + utolsó összeg elkészülése
- kritikus út = carry terjedése
- egy bizonyos bitszám felett túl lassú lesz



- gyorsítása:
 - generate → $G = AB$
 - propagate → $P = A \oplus B$

Carry skip adder

- számítsuk ki egy blokkra a propagate-t és ezzel vezéreljük egy multiplexert, ami vagy az előző fokozat átvitelét vagy a generált átvitelt teszi a kimenetre
- propagate = és kapu → könnyen kiszámítható
- késleltetés: $O(N/K)$

Carry-look-ahead

- fokozatonként történik a carry gyors kiszámítása, minden fokozatra P és G számítása
- késleltetés: P és G kiszámítása (részben párhuzamosan történik)

Carry-select

- fokozatonként kiszámolja az összeget átvitel és átvitel nélkül, amiből az előző fokozat átvitele választja ki a végeredményt egy multiplexer segítségével

Funnel shifter

Kombinációs szorzó